

# Funções Lógicas Básicas (ou Circuitos de Média Escala de Integração)

Prof. Fernando Passold

Universidade de Passo Fundo  
Curso de Engenharia Elétrica

Last Updated: 13 de setembro de 2016

# Índice

## Introdução

- Objetivos
- Lista de Pastilhas
- Definição

## Funções Lógicas Básicas

- Decodificadores
- Codificadores
- Multiplexadores
- Demultiplexadores
- Comparador de Magnitude

## Usos/Aplicações

- Multiplexadores
- Decodificadores
- Comparador de Magnitude

# Objetivos

1. Reconhecer as diferentes funções lógicas básicas;
2. Saber reconstituir a tabela verdade de uma função lógica básica;
3. Saber expressar algebricamente a(s) equação(ões) que descreve(m) uma função lógica básica;
4. Saber usar pastilhas comerciais MSI relacionadas com funções lógicas básicas.

## Circuitos MSI

1. Decodificadores:
 

$2 \times \text{DEC } 2/4$	= CI	74139;
$\text{DEC } 3/8$	= CI	74138;
$\text{DEC } 4/10$	= CI	7442;
$\text{DEC } 4/16$	= CI	74154;
2. Codificadores:
 

Codificador 10/4	= CI	74147;
Codificador 16/4	= CI	74148;
3. Multiplexadores:
 

$4 \times \text{MUX-2}$	= CI	74157, 74158;
$2 \times \text{MUX-4}$	= CI	74153;
MUX-8	= CI	74151;
MUX-16	= CI	74150;
4. Demultiplexadores
5. Comparadores de Magnitude: | 4 bits = CI 7485;
6. Aplicações



## Circuitos MSI

De acordo com a classificação dos CI's quanto ao nível de integração, diretamente relacionado com o número de portas lógicas, são considerados circuitos MSI e LSI os:

- Multiplexadores/seletores de dados;
- Decodificadores/Demultiplexadores;
- Codificadores de prioridade;
- Comparadores, e;
- Circuitos aritméticos.

**Escala de integração de circuitos integrados**

Abrev.	Denominação	Complexidade (números de transistores)		
		Interpretação comum	Tanenbaum <sup>[7]</sup>	Texas Instruments <sup>[8]</sup>
SSI	Small Scale Integration	10	1–10	em baixo de 12
MSI	Medium Scale Integration	100	10–100	12–99
LSI	Large Scale Integration	1.000	100–100.000	100–999
VLSI	Very Large Scale Integration	10.000–100.000	a partir de 100.000	ab 1.000
ULSI	Ultra Large Scale Integration	100.000–1.000.000	—	—
SLSI	Super Large Scale Integration	1.000.000–10.000.000	—	—

# Índice

## Introdução

Objetivos

Lista de Pastilhas

Definição

## Funções Lógicas Básicas

Decodificadores

Codificadores

Multiplexadores

Demultiplexadores

Comparador de Magnitude

## Usos/Aplicações

Multiplexadores

Decodificadores

Comparador de Magnitude

# DECodificadores





## Decodificadores

- DEC 2/4 (hipotético):

Suponha o caso de um decodificador de 2 para 4 linhas de saída:

Simbolo:

 


Tabela Verdade (ou funcional):

Entradas			Saídas			
$\bar{E}$	$A_1$	$A_0$	$O_0$	$O_1$	$O_2$	$O_3$
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	1	1	0	0	0	1
1	X	X	0	0	0	0

Equações:

$$O_0 = \bar{\bar{E}} \cdot \bar{A}_1 \cdot \bar{A}_0 = E \cdot \bar{A}_1 \cdot \bar{A}_0$$

$$O_1 = \bar{\bar{E}} \cdot \bar{A}_1 \cdot A_0$$

$$O_2 = \bar{\bar{E}} \cdot A_1 \cdot \bar{A}_0$$

$$O_3 = \bar{\bar{E}} \cdot A_1 \cdot A_0$$

## Decodificadores

- DEC (Comercial) Duplo de 2 para 4 linhas de saída:  
CI 74139:

Símbolo:


 


Tabela Verdade:

Inputs			Outputs			
Enable	Select					
G	B	A	Y0	Y1	Y2	Y3
H	X	X	H	H	H	H
L	L	L	L	H	H	H
L	L	H	H	L	H	H
L	H	L	H	H	L	H
L	H	H	H	H	H	L


Símbolo no Proteus:

U6:A

 

74LS139

U6:B

 

74LS139







# Decodificadores

- DEC (Comercial) de 3 para 8 linhas de saída: CI 74138

Símbolo (Philips):

 



Tabela Verdade:

Inputs						Outputs							
$\bar{E}_1$	$\bar{E}_2$	$\bar{E}_3$	$A_0$	$A_1$	$A_2$	$\bar{O}_0$	$\bar{O}_1$	$\bar{O}_2$	$\bar{O}_3$	$\bar{O}_4$	$\bar{O}_5$	$\bar{O}_6$	$\bar{O}_7$
H	X	X	X	X	X	H	H	H	H	H	H	H	H
X	H	X	X	X	X	H	H	H	H	H	H	H	H
X	X	L	X	X	X	H	H	H	H	H	H	H	H
L	L	H	L	L	L	L	H	H	H	H	H	H	H
L	L	H	H	L	L	H	L	H	H	H	H	H	H
L	L	H	L	H	L	H	H	L	H	H	H	H	H
L	L	H	H	H	L	H	H	H	L	H	H	H	H
L	L	H	H	L	H	H	H	H	H	L	H	H	H
L	L	H	L	H	H	H	H	H	H	H	L	H	H
L	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L	H


# Decodificadores

- DEC (Comercial) de 3 para 8 linhas de saída: CI 74138

Simbolo:

 


Circuito interno:

 
 
## Saídas Tri-state

Existe um “terceiro estado lógico” que corresponde à saída que pode ser “desconectada eletronicamente” do circuito onde sua saída esteja conectada. Corresponde ao que se denomina de “Estado de Alta Impedância” ou “Hi-Z”. A figura à seguir mostra o caso de um buffer tri-state:



Repare que sua saída pode ser “desconectada” do circuito ao qual está conectado, quando sua entrada de *Enable* estiver desabilitada.

No caso da figura: 
$$\begin{cases} \text{quando } E = 0, & Q = Z \text{ ou } Q = \text{Hi-Z} \\ \text{quando } E = 1, & Q = A \end{cases}$$



## Saídas Tri-state

A figura abaixo mostra o caso de um buffer não-inversor tri-state acompanhado de sua tabela verdade.

Symbol	Truth Table		
<p>Tri-state Buffer</p>	Enable	IN	OUT
	0	0	Hi-Z
	0	1	Hi-Z
	1	0	0
	1	1	1
Read as Output = Input if Enable is equal to "1"			


No caso da figura, sua entrada *Enable* é do tipo *ativo "ALTO"*.

Note que o buffer não-inversor funciona tal qual uma porta inversora com exceção de que não inverte o nível lógico presente na sua entrada. O objetivo aqui seria apenas o de elevar o nível de corrente disponível na saída deste circuito ou isolar partes de um circuito colocando este componente no estado de alta-impedância (Hi-Z).

Obs.: Existem buffers inversores (que neste caso se comportam da mesma forma que uma tradicional porta inversora).

## Saídas Tri-state

Exemplo de uso:

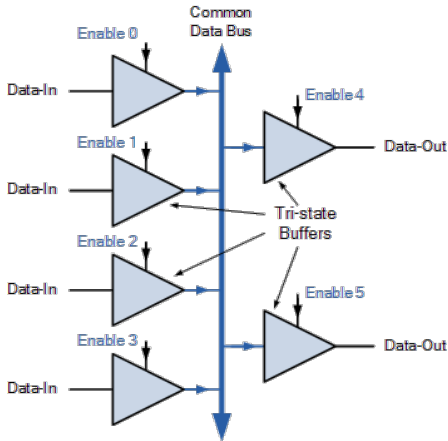

Note que neste caso, a linha "Common Data Bus" é compartilhada por 4 buffers. Para evitar uma indefinição de nível lógico se todas estas 4 portas resolvessem enviar ao mesmo tempo um nível lógico de saída neste único barramento, se chaveia uma porta de cada vez, que porta têm acesso ao barramento comum de dados, através da entrada *Enable* (de cada porta). Note que as saídas de um DEC podem ser usadas para gerar este sinal de controle (ativar ou não os *Enables* de forma conveniente).



DEC (Comercial) de 3 para 8 linhas de saída: CI 74138:


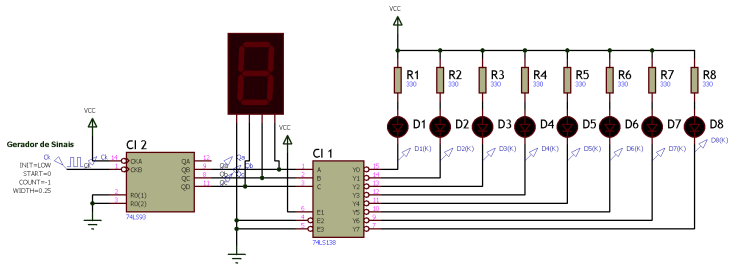


Diagrama no Tempo (formas de onda):

 



# Decodificadores

- DEC (Comercial) de 4 para 10 linhas de saída: CI 7442

Simbolo IEEE:

 


Tabela Verdade:


NO.	BCD INPUT				DECIMAL OUTPUT										
	D	C	B	A	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0	L	L	L	L	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
1	L	L	L	H	H	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H
2	L	L	H	L	H	H	L	H	H	H	H	H	H	H	H
3	L	L	H	H	H	H	L	L	H	H	H	H	H	H	H
4	L	H	L	L	H	H	H	H	L	H	H	H	H	H	H
5	L	H	L	H	H	H	H	H	H	L	H	H	H	H	H
6	L	H	H	L	H	H	H	H	H	H	L	H	H	H	H
7	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L	H	H	H
8	H	L	L	L	H	H	H	H	H	H	H	H	L	H	H
9	H	L	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L
INVALID	H	L	H	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
	H	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
	H	H	L	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
	H	H	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
	H	H	H	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H



## DEC – Exercício

- Projete o circuito de um Decodificador de 5 para 32 linhas baseado no CI 74LS138 (DEC 3/8).

Dado:

 




## DEC – Exercício

- Projete o circuito de um Decodificador de 5 para 32 linhas baseado no CI 74LS138 (DEC 3/8).


Resolvendo..

 

## DEC – Exercício

- Projete o circuito de um Decodificador de 5 para 32 linhas baseado no CI 74LS138 (DEC 3/8).

Solução:

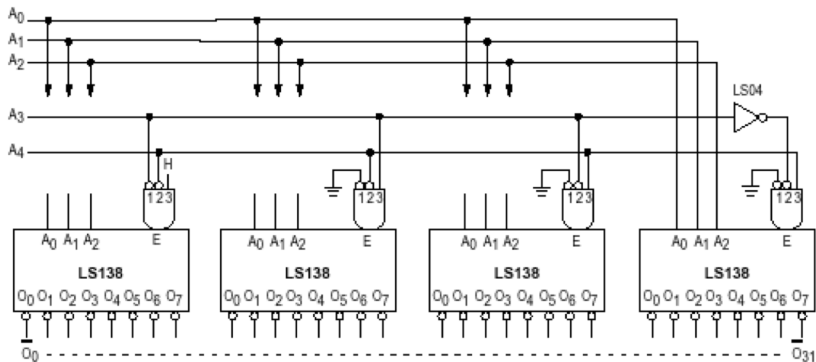

# CODECs ou Codificadores ou Encoders




## Codificadores

- Codificador "simples":

Tabela Verdade:

Entradas				Saídas	
$I_0$	$I_1$	$I_2$	$I_3$	$O_1$	$O_0$
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	0	0	1	1	1

Simbolo:

 

Equações:

$$O_0 = I_1 + I_3$$

$$O_1 = I_2 + I_3$$

Repare que a entrada  $I_0$  não é utilizada!



# Codificadores

- Codificador "simples":


$$\begin{aligned} \text{Equações: } O_0 &= I_1 + I_3 \\ O_1 &= I_2 + I_3 \end{aligned} \quad \leftarrow \text{Problema} \Rightarrow \text{ERRO!}$$

O que acontece quando mais de 2 entradas foram ativadas?

**Verificando...**

Suponha 2 casos:

Simbolo:

 

- 1) Linhas 1 e 3 ativas →

$$\begin{aligned} O_0 &= I_1 + I_3 = 1 + 1 = 1 \\ O_1 &= I_2 + I_3 = 0 + 1 = 1 \end{aligned} \Rightarrow 3_{(10)} \quad \checkmark$$

Corresponde ao código 3 de saída!

- 2) Linhas 1 e 2 ativas →

$$\begin{aligned} O_0 &= I_1 + I_3 = 1 + 0 = 1 \\ O_1 &= I_2 + I_3 = 1 + 0 = 1 \end{aligned} \Rightarrow 3_{(10)} \quad \text{☹}$$

⇒ Também corresponde ao código 3 de saída!

(Note que a linha 3 nem está ativa!)





# Codificador com Prioridade

Codificador SEM prioridade:

Entradas				Saídas	
$I_0$	$I_1$	$I_2$	$I_3$	$O_1$	$O_0$
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	0	0	1	1	1


Codificador COM prioridade:

Entradas				Saídas	
$I_0$	$I_1$	$I_2$	$I_3$	$O_1$	$O_0$
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0
X	1	0	0	0	1
X	X	1	0	1	0
X	X	X	1	1	1


## Codificadores

- Codificador com Prioridade (Comercial): CI 74147 (10 to 4 line priority encoder):

Símbolo:

 

Símbolo Proteus:

 

5(10)=0101(2)

1010(2)

Entradas									Saídas			
$\bar{I}_1$	$\bar{I}_2$	$\bar{I}_3$	$\bar{I}_4$	$\bar{I}_5$	$\bar{I}_6$	$\bar{I}_7$	$\bar{I}_8$	$\bar{I}_9$	$\bar{A}_3$	$\bar{A}_2$	$\bar{A}_1$	$\bar{A}_0$
H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
X	X	X	X	X	X	X	X	L	L	H	H	L
X	X	X	X	X	X	X	L	H	L	H	H	H
X	X	X	X	X	X	L	H	H	H	L	L	L
X	X	X	X	L	H	H	H	H	H	L	L	H
X	X	L	H	H	H	H	H	H	H	H	L	L
X	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L	H
L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L


Tabela verdade do 74147.



## Codificadores

- Codificador com Prioridade (Comercial): IC 74148  
(8-line to 3-line priority encoder):

Símbolo:

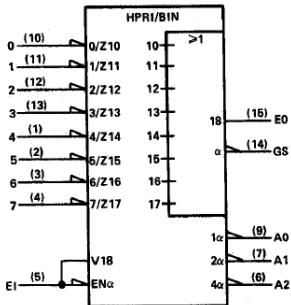

Padrão IEEE 91-1984.

$$2(10) = 010(2) \\ 101(2)$$


Entradas										Saídas				
$\overline{EI}$	$\overline{I_0}$	$\overline{I_1}$	$\overline{I_2}$	$\overline{I_3}$	$\overline{I_4}$	$\overline{I_5}$	$\overline{I_6}$	$\overline{I_7}$	$\overline{A_2}$	$\overline{A_1}$	$\overline{A_0}$	$\overline{GS}$	$E_0$	
H	X	X	X	X	X	X	X	X	H	H	H	H	H	
L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L	
L	X	X	X	X	X	X	X	L	L	L	L	L	H	
L	X	X	X	X	X	L	H	H	L	H	L	L	H	
L	X	X	X	X	L	H	H	H	H	L	L	L	H	
L	X	L	H	H	H	H	H	H	H	L	L	L	H	
L	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L	L	H	

tabela verdade do 74148.

## Codificadores

- Codificador com Prioridade (Comercial): IC 74148  
(8-line to 3-line priority encoder):

Símbolo:

 

Símbolo no Proteus.

Entradas									Saídas				
$\bar{E}I$	$\bar{I}_0$	$\bar{I}_1$	$\bar{I}_2$	$\bar{I}_3$	$\bar{I}_4$	$\bar{I}_5$	$\bar{I}_6$	$\bar{I}_7$	$\bar{A}_2$	$\bar{A}_1$	$\bar{A}_0$	$\overline{GS}$	$E0$
H	X	X	X	X	X	X	X	X	H	H	H	H	H
L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L
L	X	X	X	X	X	X	X	L	L	L	L	L	H
L	X	X	X	X	X	X	L	H	L	L	H	L	H
L	X	X	X	X	L	H	H	H	L	H	H	L	H
L	X	X	X	L	H	H	H	H	H	L	H	L	H
L	X	L	H	H	H	H	H	H	H	H	L	L	H
L	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L	H

Tabela verdade do 74148.

# Codificadores

- Codificador com Prioridade (Comercial): IC 74148  
(8-line to 3-line priority encoder):

Entradas								Saídas					
$\overline{EI}$	$\overline{I_0}$	$\overline{I_1}$	$\overline{I_2}$	$\overline{I_3}$	$\overline{I_4}$	$\overline{I_5}$	$\overline{I_6}$	$\overline{I_7}$	$\overline{A_2}$	$\overline{A_1}$	$\overline{A_0}$	$\overline{GS}$	E0
H	X	X	X	X	X	X	X	X	H	H	H	H	H
L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L
L	X	X	X	X	X	X	X	L	L	L	L	L	H
L	X	X	X	X	X	X	L	H	L	L	L	L	H
L	X	X	X	X	L	H	H	H	L	H	H	L	H
L	X	X	X	L	H	H	H	H	H	L	L	L	H
L	X	X	L	H	H	H	H	H	H	L	H	L	H
L	X	L	H	H	H	H	H	H	H	H	L	L	H
L	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L	H


Tabela verdade do 74148.

Obs.: Repare que tanto suas linhas de entrada quanto suas saídas são ATIVO BAIXO. Uma saída nula ( $\overline{A_2}\overline{A_1}\overline{A_0} = 111_{(2)}$ ) aparece quando todas as suas linhas de entrada estão em nível lógico ALTO (desativadas) e neste caso, a saída  $\overline{GS}$  (Group Signal) permanece em nível lógico ALTO, o que significa que nenhuma linha de entrada foi ativada. Se alguma linha de entrada foi ativada, então a saída  $\overline{GS}$  muda para nível lógico BAIXO indicando precisamente a ativação de alguma linha de entrada (mesmo que seja a linha  $\overline{I_0}$ ).

## Codificadores: Exemplo de Uso

- Codificador com Prioridade (Comercial): IC 74148  
(8-line to 3-line priority encoder):

Exemplo de aplicação:

 

## Encoder Absoluto: de Gray → Binário

- Código Gray: Usado em sensores de posição angular, para gerar posição angular de um eixo;
- Faz parte de sensores do tipo “absoluto”: conhecidos também como “encoders absolutos”;
- Fornece a indicação da posição angular em qualquer instante de tempo (não exige inicialização como no caso dos encoders relativos).
- Note que entre uma “raia” e outra (ou entre uma sequencia do Gray e vizinhos), somente 1 bit é modificado! ⇒ Minimiza erros de leitura (hardware).



Disco Gray de 10-bits.

$$\text{Resolução de:} = \frac{360^\circ}{2^{10}} = \frac{360^\circ}{1024} = 0,3515625^\circ$$




## Encoder Absoluto:: de Gray $\longrightarrow$ Binário

- Código Gray: Usado em sensores de posição angular, para gerar posição angular de um eixo;
- Faz parte de sensores do tipo “absoluto”: conhecidos também como “encoders absolutos”;
- Fornece a indicação da posição angular em qualquer instante de tempo (não exige inicialização como no caso dos encoders relativos).
- Note que entre uma “raia” e outra (ou entre uma sequencia do Gray e vizinhos), somente 1 bit é modificado!  $\Rightarrow$  Minimiza erros de leitura (hardware).



3-bit rotary encoder

Exemplo de Encoder absoluto de 3-bits.

 

Gray code

Exemplo de Encoder de 4-bits.  
Observe a sequencia das raiais!





# Encoder Absoluto:: de Gray $\longrightarrow$ Binário

– Projete um circuito para converter de gray de 3-bit para binário.


 


Tabela Verdade:

Setor	Código Gray			Ângulo	Código Binário
	$G_2$	$G_1$	$G_0$		
1	0	0	0	$0^\circ$ to $45^\circ$	000
2	0	0	1	$45^\circ$ à $90^\circ$	001
3	0	1	1	$90^\circ$ à $135^\circ$	010
4	0	1	0	$135^\circ$ à $180^\circ$	011
5	1	1	0	$180^\circ$ à $225^\circ$	100
6	1	1	1	$225^\circ$ à $270^\circ$	101
7	1	0	1	$270^\circ$ à $315^\circ$	110
8	1	0	0	$315^\circ$ à $360^\circ$	111

## Codificadores – Exercício

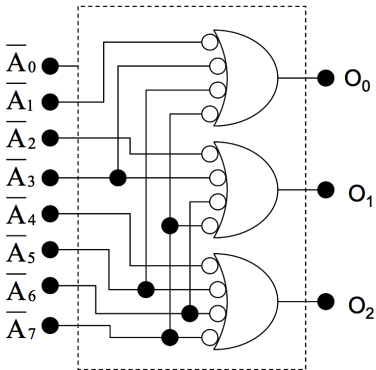Exemplo: Deduza a função desempenhada pelo circuito abaixo:





# Codificadores – Exercício

Equações:

$$\begin{aligned}
 O_2 &= \overline{\overline{A_4}} + \overline{\overline{A_5}} + \overline{\overline{A_6}} + \overline{\overline{A_7}} = A_4 + \overline{A_5} + A_6 + A_7 = 1 \\
 O_1 &= \overline{\overline{A_2}} + \overline{\overline{A_3}} + \overline{\overline{A_5}} + \overline{\overline{A_6}} = A_2 + \overline{A_3} + A_6 + A_7 = 1 \Rightarrow 7(10) \\
 O_0 &= \overline{\overline{A_1}} + \overline{\overline{A_3}} + \overline{\overline{A_5}} + \overline{\overline{A_7}} = A_1 + \overline{A_3} + \overline{A_5} + A_7 = 1
 \end{aligned}$$

Circuito Dado:

 


Tabela verdade resultante:

Entradas									Saídas		
$\overline{A_0}$	$\overline{A_1}$	$\overline{A_2}$	$\overline{A_3}$	$\overline{A_4}$	$\overline{A_5}$	$\overline{A_6}$	$\overline{A_7}$	$O_2$	$O_1$	$O_0$	
X	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	
X	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	
X	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	
X	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	
X	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	
X	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	
X	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	
X	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	

**Note:** saídas adequadas APENAS se uma entrada estiver ativa de cada vez!

**Exercício:** O que acontece se as entradas  $\overline{A_3}$  e  $\overline{A_5}$  estiverem ativas ao mesmo tempo ?

Resp.: Forma o código de saída:  $O_2 O_1 O_0 = 111_{(2)} = 7_{(10)}$ !

## Codificadores – Problema

- Deduza o circuito interno de um codificador de prioridade para 4 linhas de entrada.

Tabela Verdade:

Entradas				Saídas		
$I_0$	$I_1$	$I_2$	$I_3$	$G_S$	$O_1$	$O_0$
0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0
X	1	0	0	1	0	1
X	X	1	0	1	1	0
X	X	X	1	1	1	1

Note que existe uma saída extra:  $G_S$  (*Group Signal*) que sinaliza quando alguma linha de entrada foi ativada.



# MUXes ou Multiplexadores

## Multiplexador

- Multiplexador: → Atua como uma chave seletora de dados de entrada

Suponha o caso de um MUX-2 (para 2 entradas de dados):

Símbolo:

 


Tabela Funcional:

Entradas	Saídas
S	Z
0	$I_0$
1	$I_1$

Equação:

$$Z = I_0 \cdot \bar{S} + I_1 \cdot S$$

## Multiplexador

- Multiplexador: → Atua como seletor de dados de entrada.

Suponha o caso de um MUX-4 (de 4 canais de entradas de dados):

Tabela Funcional:


Entradas		Saídas
$S_1$	$S_0$	$Z$
0	0	$I_0$
0	1	$I_1$
1	0	$I_2$
1	1	$I_3$

Equação:

$$Z = I_0 \cdot \overline{S_1} \cdot \overline{S_0} + I_1 \cdot \overline{S_1} \cdot S_0 + I_2 \cdot S_1 \cdot \overline{S_0} + I_3 \cdot S_1 \cdot S_0$$


## Multiplexadores comerciais

### MUX-2: IC 74157

 

Vcc=Pin 16; GND=Pin 8;



### MUX-4: IC 74153

 



## Multiplexadores comerciais

MUX(8) – IC 74151:

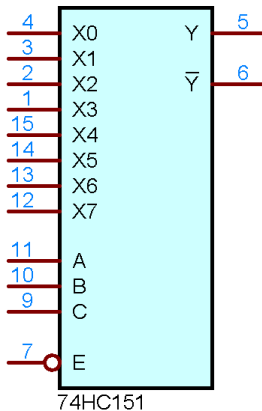 












# Filosofia da Multiplexação de Dados

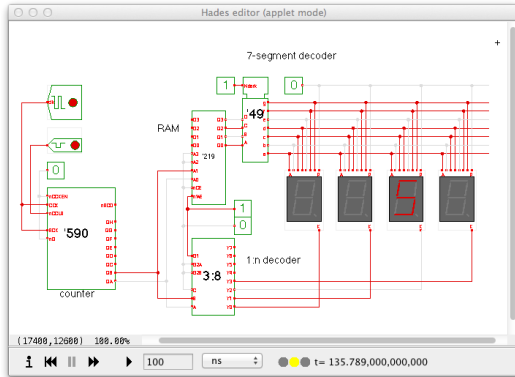
Exemplo de Multiplexação de 4 × Displays de 7-Segmentos:



Applet Java disponível em: <http://tams-www.informatik.uni-hamburg.de/applets/hades/webdemos/45-misc/50-displays/multiplexed-display.html> (Abr 2013)

# Multiplexadores – Exemplos de Uso

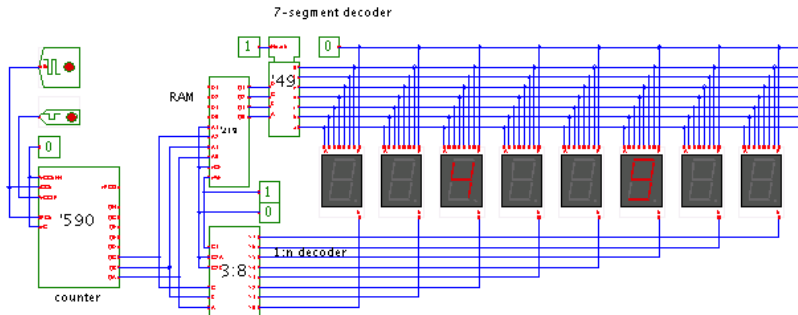Exemplo de Multiplexação de 8 × Displays de 7-Segmentos:



Applet Java disponível em: <http://tams-www.informatik.uni-hamburg.de/applets/hades/webdemos/45-misc/50-displays/multiplexed-display8.html> (Abr 2013)

# Demultiplexadores

- Realiza a função inversa do multiplexador.
- Toma dados de uma linha de entrada e os distribui a uma determinada linha de saída.
- É conhecido também como “Distribuidor de dados”

Exemplo: circuito interno de um demultiplexador de 1 para 4 linhas:

Tabela funcional:

Circuito interno:

Ref	Entradas		Saídas			
	$S_1$	$S_0$	$D_0$	$D_1$	$D_2$	$D_3$
0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0
2	1	0	0	0	1	0
3	1	1	0	0	0	1

Equações:

$$D_0 = I \overline{S_1} \overline{S_0}$$

$$D_1 = I \overline{S_1} S_0$$

$$D_2 = I S_1 \overline{S_0}$$


$$D_3 = I S_1 S_0$$

<Desenhar>

# Comparadores de Magnitude
 
# Comparador de Magnitude:

CI 74F85: Comparador de Magnitude de 4 bits:



Simbolo.

COMPARING INPUTS				EXPANSION INPUTS			OUTPUTS		
A3,B3	A2,B2	A1,B1	A0,B0	I <sub>A&gt;B</sub>	I <sub>A=B</sub>	I <sub>A=B</sub>	A>B	A<B	A=B
A3>B3	X	X	X	X	X	X	H	L	L
A3<B3	X	X	X	X	X	X	L	H	L
A3=B3	A2>B2	X	X	X	X	X	H	L	L
A3=B3	A2<B2	X	X	X	X	X	L	H	L
A3=B3	A2=B2	A1>B1	X	X	X	X	H	L	L
A3=B3	A2=B2	A1<B1	X	X	X	X	L	H	L
A3=B3	A2=B2	A1=B1	A0>B0	X	X	X	H	L	L
A3=B3	A2=B2	A1=B1	A0<B0	X	X	X	L	H	L
A3=B3	A2=B2	A1=B1	A0=B0	H	L	L	H	L	L
A3=B3	A2=B2	A1=B1	A0=B0	L	H	L	L	H	L
A3=B3	A2=B2	A1=B1	A0=B0	L	L	H	L	L	H
A3=B3	A2=B2	A1=B1	A0=B0	X	X	H	L	L	H
A3=B3	A2=B2	A1=B1	A0=B0	H	H	L	L	L	L
A3=B3	A2=B2	A1=B1	A0=B0	L	L	L	H	H	L

 
H = High voltage level  
L = Low voltage level  
X = Don't care

Tabela funcional.

```

oooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooo
o
o●●●o

```

 $A \neq B$ 

## Comparador de Magnitude:

IC 74F85: Comparador de Magnitude de 4 bits:

COMPARING INPUTS				EXPANSION INPUTS			OUTPUTS		
A3,B3	A2,B2	A1,B1	A0,B0	$I_{A>B}$	$I_{A<B}$	$I_{A=B}$	A>B	A<B	A=B
A3>B3	X	X	X	X	X	X	H	L	L
A3<B3	X	X	X	X	X	X	L	H	L
A3=B3	A2>B2	X	X	X	X	X	H	L	L
A3=B3	A2<B2	X	X	X	X	X	L	H	L
A3=B3	A2=B2	A1>B1	X	X	X	X	H	L	L
A3=B3	A2=B2	A1<B1	X	X	X	X	L	H	L
A3=B3	A2=B2	A1=B1	A0>B0	X	X	X	H	L	L
A3=B3	A2=B2	A1=B1	A0<B0	X	X	X	L	H	L
A3=B3	A2=B2	A1=B1	A0=B0	H	L	L	H	L	L
A3=B3	A2=B2	A1=B1	A0=B0	L	H	L	L	H	L
A3=B3	A2=B2	A1=B1	A0=B0	L	L	H	L	L	H
A3=B3	A2=B2	A1=B1	A0=B0	X	X	H	L	L	H
A3=B3	A2=B2	A1=B1	A0=B0	H	H	L	L	L	L
A3=B3	A2=B2	A1=B1	A0=B0	L	L	L	H	H	L

H = High voltage level

L = Low voltage level

X = Don't care

 $A == B$ 


Tabela funcional.



# Comparador de Magnitude – Exercício

Projete o circuito de um comparador de magnitude para palavras de 8 bits usando 2 × CIs 7485.

Dado:

 

Simbolo.


COMPARING INPUTS				EXPANSION INPUTS			OUTPUTS		
A3,B3	A2,B2	A1,B1	A0,B0	IA>B	IA<B	IA=B	A>B	A<B	A=B
A3>B3	X	X	X	X	X	X	H	L	L
A3<B3	X	X	X	X	X	X	L	H	L
A3=B3	A2>B2	X	X	X	X	X	H	L	L
A3=B3	A2<B2	X	X	X	X	X	L	H	L
A3=B3	A2=B2	A1>B1	X	X	X	X	H	L	L
A3=B3	A2=B2	A1<B1	X	X	X	X	L	H	L
A3=B3	A2=B2	A1=B1	A0>B0	X	X	X	H	L	L
A3=B3	A2=B2	A1=B1	A0<B0	X	X	X	L	H	L
A3=B3	A2=B2	A1=B1	A0=B0	H	L	L	H	L	L
A3=B3	A2=B2	A1=B1	A0=B0	L	H	L	L	H	L
A3=B3	A2=B2	A1=B1	A0=B0	L	L	H	L	L	H
A3=B3	A2=B2	A1=B1	A0=B0	X	X	H	L	L	H
A3=B3	A2=B2	A1=B1	A0=B0	H	H	L	L	L	L
A3=B3	A2=B2	A1=B1	A0=B0	L	L	L	H	H	L

H = High voltage level  
L = Low voltage level  
X = Don't care

Tabela funcional.

 
## Comparador de Magnitud – Exercício

Projete o circuito de um comparador de magnitud para palavras de 8 bits usando  $2 \times$  CIs 74LS85.


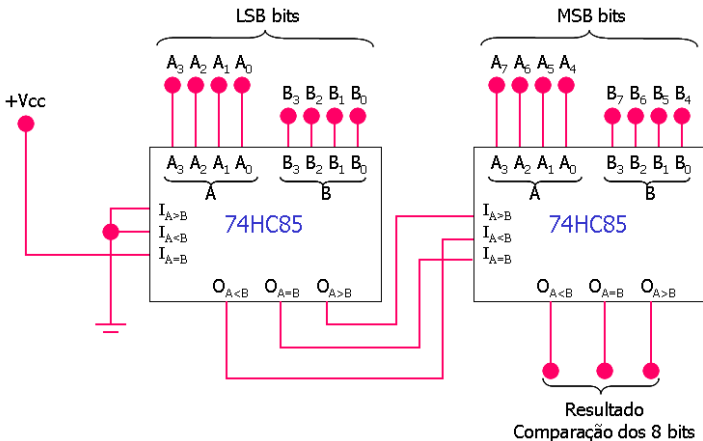
## Comparador de Magnitude – Exercício

Projete o circuito de um comparador de magnitude para palavras de 8 bits usando  $2 \times$  CIs 7485.



# Usos/ Aplicações Exemplos

# Índice

## Introdução

Objetivos

Lista de Pastilhas

Definição

## Funções Lógicas Básicas

Decodificadores

Codificadores

Multiplexadores

Demultiplexadores

Comparador de Magnitude

## Usos/Aplicações

Multiplexadores

Decodificadores

Comparador de Magnitude

## Multiplexador – Aplicação

► Implementação de funções lógicas:

Seja a tabela verdade abaixo que se deseja implementar:

Ref	Entradas			Saída	Observações
	A	B	C	Z	
0	0	0	0	0	
1	0	0	1	1	
2	0	1	0	1	
3	0	1	1	0	
4	1	0	0	0	
5	1	0	1	1	
6	1	1	0	1	
7	1	1	1	0	

– Equação do circuito ?

Esta tabela verdade pode ser implementada usando CI Multiplexador...

– Como !?

## Multiplexador – Aplicação

### ► Implementação de funções lógicas:


Seja a tabela verdade abaixo que se deseja implementar:

Ref	Entradas			Saída Z	Observações
	A	B	C		
0	0	0	0	0	
1	0	0	1	1	$= \overline{A} \overline{B} C$
2	0	1	0	1	$= \overline{A} B \overline{C}$
3	0	1	1	0	
4	1	0	0	0	
5	1	0	1	1	$= A \overline{B} C$
6	1	1	0	1	$= A B \overline{C}$
7	1	1	1	0	

Equação resultante:

$$Z = \overline{A} \overline{B} C + \overline{A} B \overline{C} + A \overline{B} C + A B \overline{C} \quad (1)$$

 A equação (1) pode ser realizada através de um MUX de 8 canais (CI 74151):





## Multiplexador – Aplicação

► Implementação de funções lógicas (continuação):

Circuito resultante para a função:  

$$Z = \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}C + AB\overline{C}$$
 usando um MUX-8 (CI 74151):

Ref	Entradas			Saída	Observações
	A	B	C	Z	
0	0	0	0	0	
1	0	0	1	1	$= \overline{A}\overline{B}C$
2	0	1	0	1	$= \overline{A}B\overline{C}$
3	0	1	1	0	
4	1	0	0	0	
5	1	0	1	1	$= A\overline{B}C$
6	1	1	0	1	$= AB\overline{C}$
7	1	1	1	0	

  

Formas de onda.



## Decodificadores – Aplicação

### ► Implementação de funções lógicas (outra forma):

O circuito anterior, eq. (1):


$$Z = \overline{A} \overline{B} C + \overline{A} B \overline{C} + A \overline{B} C + A B \overline{C}$$

**também** pode ser implementada através de um DEC de 3 para 8 linhas (CI 74138):

Símbolo do DEC 3/8 (CI 74LS138):

Tabela verdade referente à eq. (1):

Ref	Entradas			Saída Z	Observações
	A	B	C		
0	0	0	0	0	
1	0	0	1	1	$= \overline{A} \overline{B} C$
2	0	1	0	1	$= \overline{A} B \overline{C}$
3	0	1	1	0	
4	1	0	0	0	
5	1	0	1	1	$= A \overline{B} C$
6	1	1	0	1	$= A B \overline{C}$
7	1	1	1	0	

 

## Decodificadores – Aplicação

### ► Implementação de função lógica usando DEC:

Seja a função:

$$Z = \overline{A} \overline{B} C + \overline{A} B \overline{C} + A \overline{B} C + A B \overline{C}$$

Sua correspondente tabela verdade:

Ref	Entradas			Saída Z	Observações
	A	B	C		
0	0	0	0	0	
1	0	0	1	1	$= \overline{A} \overline{B} C$
2	0	1	0	1	$= \overline{A} B \overline{C}$
3	0	1	1	0	
4	1	0	0	0	
5	1	0	1	1	$= A \overline{B} C$
6	1	1	0	1	$= A B \overline{C}$
7	1	1	1	0	

*Solução:* usando DEC **não comercial** com saídas em **ATIVO ALTO**:

- $Z = \sum_m \{1, 2, 5, 6\}$
- poderia ser implementado simplesmente “coletando” as saídas  $O_1$ ,  $O_2$ ,  $O_5$  e  $O_6$  do DEC numa porta **OR de 4 entradas**:
- $Z = O_1 + O_2 + O_5 + O_6$ ;
- Significa que basta que uma das linhas de saída do DEC citadas (previstas) no item anterior se ative, a saída Z será ativada.

Mas... os DEC's comerciais trabalham com saídas em **ATIVO BAIXO!** – Como resolver !?

## Decodificadores – Aplicação

- Implementação de função lógica usando **DEC** – saídas em ATIVO BAIXO:

Seja a função:

$$Z = \overline{A} \overline{B} C + \overline{A} B \overline{C} + A \overline{B} C + A B \overline{C}$$

Sua correspondente tabela verdade:

Ref	Entradas			Saída Z	Observações
	A	B	C		
0	0	0	0	0	
1	0	0	1	1	$= \overline{A} \overline{B} C$
2	0	1	0	1	$= \overline{A} B \overline{C}$
3	0	1	1	0	
4	1	0	0	0	
5	1	0	1	1	$= A \overline{B} C$
6	1	1	0	1	$= A B \overline{C}$
7	1	1	1	0	

*Solução:* usando DEC comercial (saídas em ATIVO BAIXO):

- $Z = \sum_m \{1, 2, 5, 6\}$
- $Z = O_1 + O_2 + O_5 + O_6;$

Trabalhando a expressão anterior:

- $Z = \overline{\overline{O_1 + O_2 + O_5 + O_6}}$
- $Z = \overline{O_1 \cdot O_2 \cdot O_5 \cdot O_6}$

Conclusão: uma porta NAND de 4 entradas resolve o problema.

## Decodificadores – Aplicação

- Implementação de função lógica **usando DEC** – saídas em ATIVO BAIXO:

*Solução:* usando DEC comercial (saídas em ATIVO BAIXO):


- $Z = \sum_m \{1, 2, 5, 6\}$
- $Z = O_1 + O_2 + O_5 + O_6;$

Trabalhando a expressão anterior:

- $Z = \overline{O_1 + O_2 + O_5 + O_6}$
- $Z = \overline{O_1 \cdot O_2 \cdot O_5 \cdot O_6}$

Conclusão: uma porta NAND de 4 entradas resolve o problema.


 
Obs.: Propositalmente falta completar o circuito abaixo:




  
## Comparador de Magnitude – Aplicação

- Projeto de:  $F = \text{Maior}(A, B)$ :



# Circuitos de Média Escala de Integração

Fim

## Introdução

Objetivos

Lista de Pastilhas

Definição

## Funções Lógicas Básicas

Decodificadores

Codificadores

Multiplexadores

Demultiplexadores

Comparador de Magnitude

## Usos/Aplicações

Multiplexadores

Decodificadores

Comparador de Magnitude

# Notas Adicionais

Este material foi editado usando:

- Sistema de editoração  $\LaTeX$ :  
Tutoriais disponíveis em:
  - Apostila da Eng. Telecomunicações da Universidade Federal Fluminense:  
<http://www.telecom.uff.br/pet/petws/downloads/apostilas/LaTeX.pdf>
  - Outra apostila  $\LaTeX$ :  
[http://arquivoescolar.org/bitstream/arquivo-e/197/1/apostila\\_latex\\_marcio\\_nascimento\\_da\\_silva\\_uva\\_ce\\_brasil.pdf](http://arquivoescolar.org/bitstream/arquivo-e/197/1/apostila_latex_marcio_nascimento_da_silva_uva_ce_brasil.pdf)
- Editor TexMaker → <http://www.xmlmath.net/texmaker/>
- Pacote Beamer para criação dos slides:
  - Quick Start Guide de Ruben Rostamian (Last Updated: Dec 15, 2011)  
<http://www.math.umbc.edu/~rouben/beamer/>
  - Beamer class for  $\LaTeX$  da Universidade de Leipzig:  
<https://courses.washington.edu/b572/public/beamer2.pdf>

Obs: Todos os programas citados são free e multiplataforma.